

しい組合せを下の番号から選べ。ただし、Tr<sub>1</sub>及びTr<sub>2</sub>のエミッタ接地直流電流増幅率をそれぞれ $\beta_1$ 及び $\beta_2$ とし、 $\beta_1 \gg 1$ 、 $\beta_2 \gg 1$ 、 $\beta_1 \neq \beta_2$ とする。

- (1) 図1の原理的構成例に示すように、トランジスタTr<sub>1</sub>及びTr<sub>2</sub>をダーリントン接続したとき、図2に示すように等価的に一つのトランジスタTr<sub>0</sub>とみなすことができ、Tr<sub>0</sub>のエミッタ接地直流電流増幅率は A で表される。
- (2) 図1の接続では、Tr<sub>1</sub>のエミッタ電流がTr<sub>2</sub>のベース電流となるので、Tr<sub>1</sub>はTr<sub>2</sub>に比べて一般に小電力用トランジスタが使用できるとともに、Tr<sub>1</sub>の入力インピーダンスがTr<sub>2</sub>の入力インピーダンスの B 倍として作用するので、入力インピーダンスが非常に大きくなるという特徴がある。
- (3) 図3に示す構成例もダーリントン接続であり、この場合は等価的に一つの C トランジスタとみなすことができる。

	A	B	C
1	$\beta_1\beta_2$	$(1+\beta_1)$	PNP
2	$\beta_1\beta_2$	$(1+\beta_1)$	NPN
3	$\beta_1\beta_2$	$(1+\beta_2)$	NPN
4	$\beta_1 + \beta_2$	$(1+\beta_2)$	PNP
5	$\beta_1 + \beta_2$	$(1+\beta_2)$	PNP


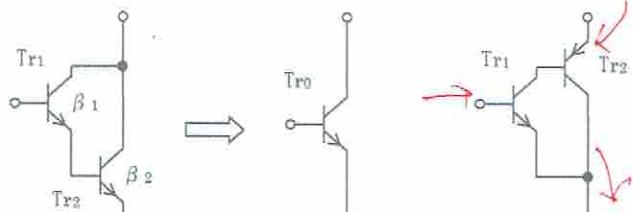


図1

図2

図3

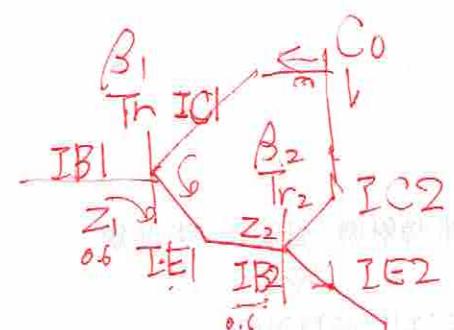

$$IC_1 = IB_1 \beta_1$$

$$IE_1 = IB_1 + IC_1$$

$$= IB_1 + IB_1 \beta_1$$

$$= IB_1 (1 + \beta_1)$$

$$IB_2 = IE_1$$

$$IC_2 = IB_2 \beta_2$$

$$= IB_1 (1 + \beta_1) \beta_2$$

$$Z_1 \cdot IB_1 = Z_2 (1 + \beta_1) \cdot IB_1$$

$$Z_1 = Z_2 (1 + \beta_1)$$

$$IC_0 = IC_1 + IC_2$$

$$= IB_1 \beta_1 + IB_1 \beta_2$$

$$= IB_1 \beta_1 (1 + \beta_2)$$

$$= IB_1 \beta_1 \beta_2$$

$$V_{BE} = Z_1 \cdot IB_1 = Z_2 \cdot IB_2$$

$$Z_1 \cdot IB_1 = Z_2 (1 + \beta_1) \cdot IB_1$$

$$Z_1 = Z_2 (1 + \beta_1)$$